
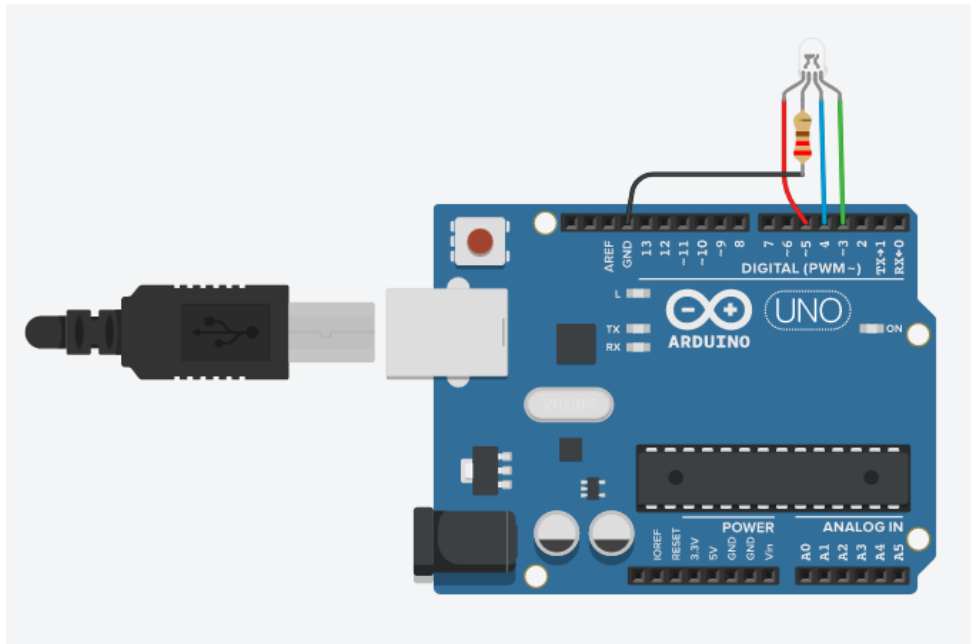



CIRCUITOS DOS EXEMPLOS

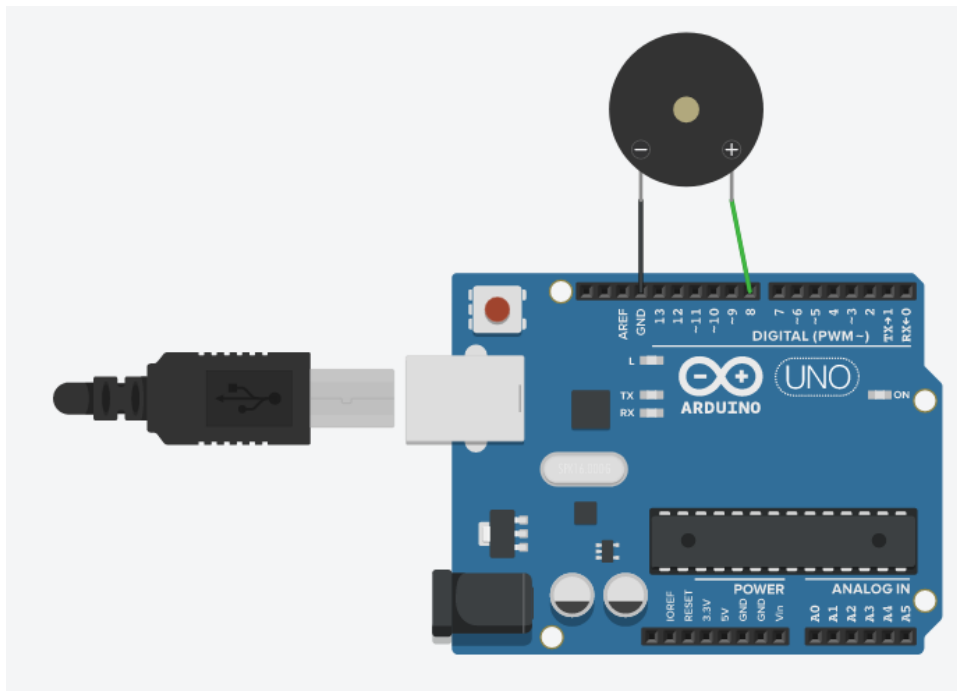


LED RGB




Buzzer

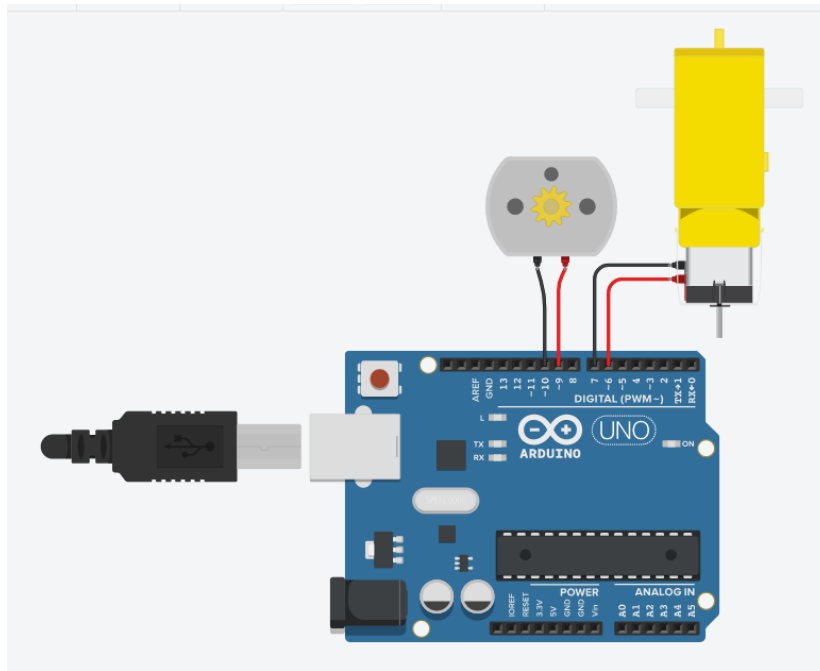


Motor DC

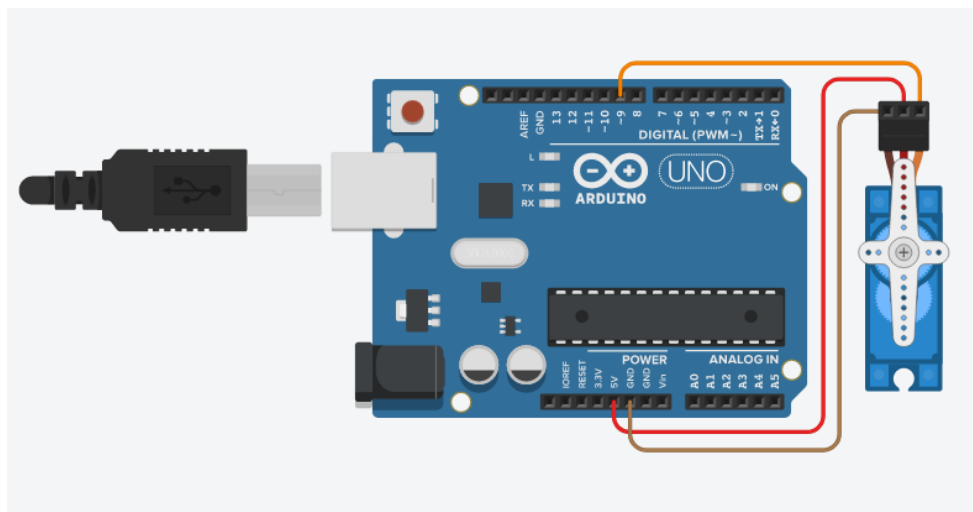


Servo Motor

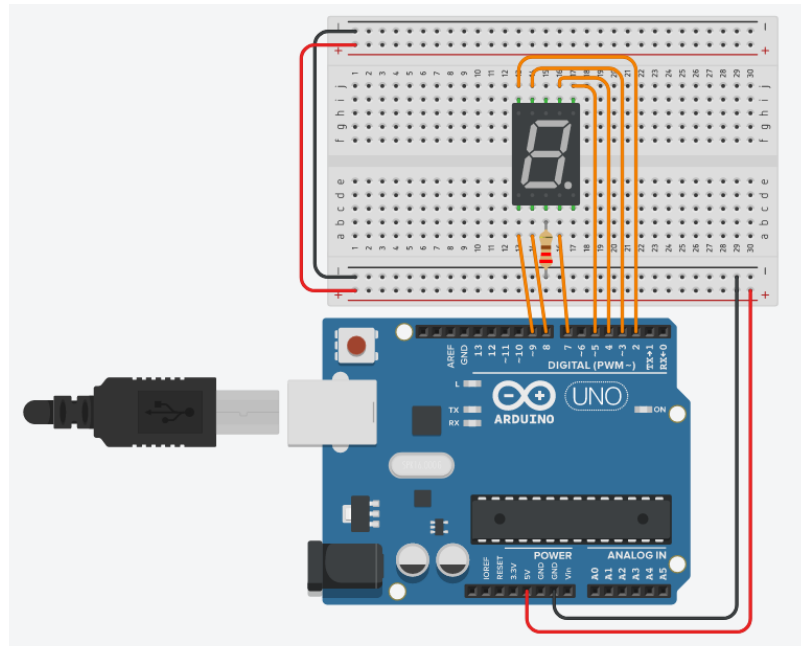


Display 7 segmentos

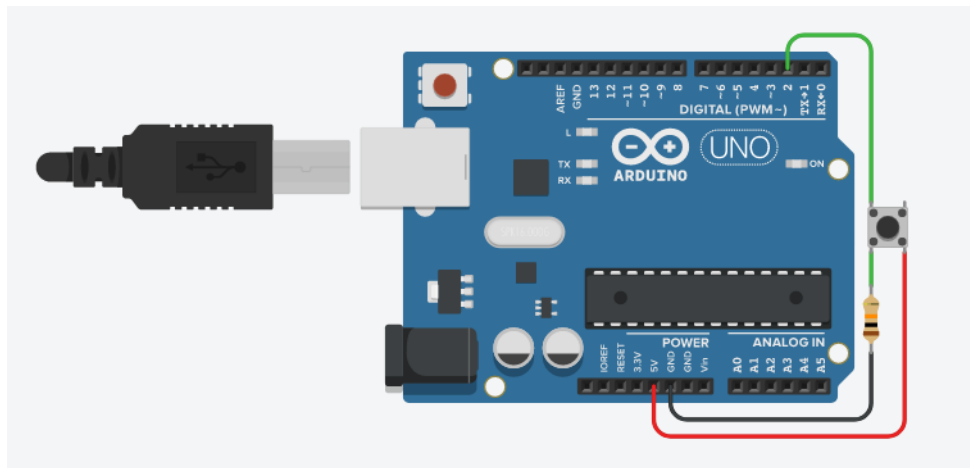


Botão

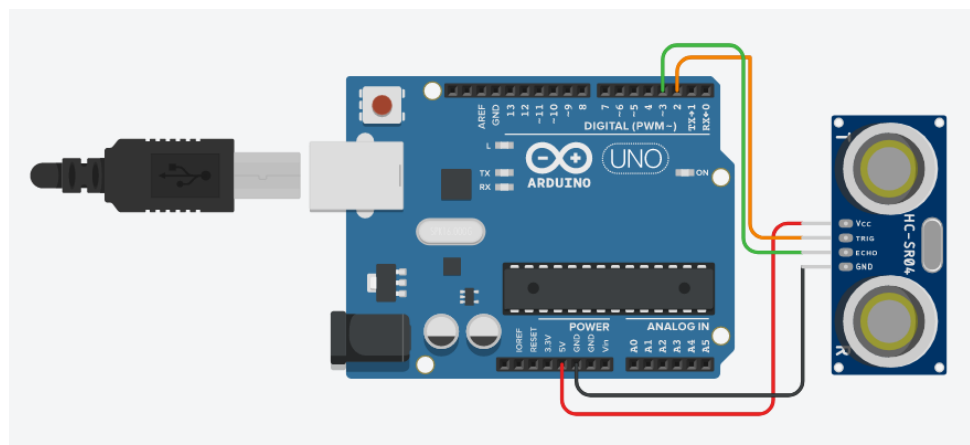


Sensor Ultrassonico

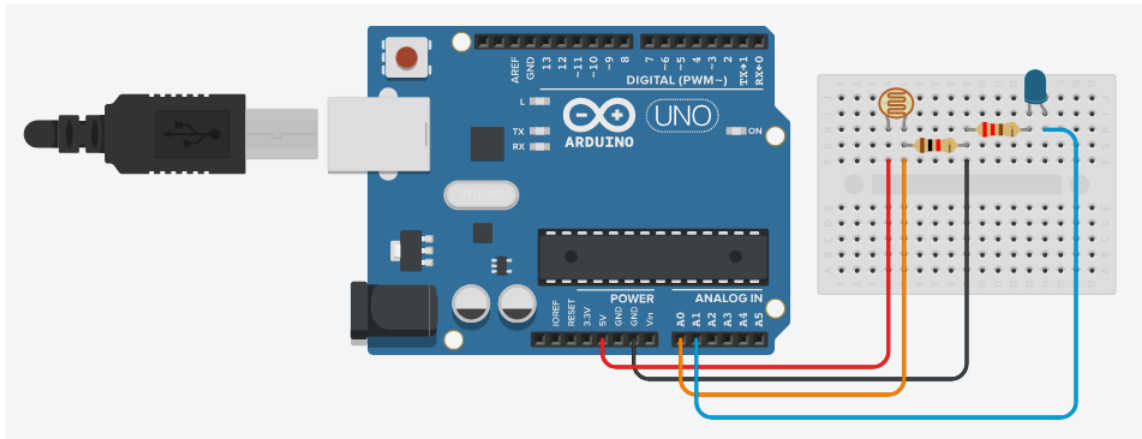


LDR

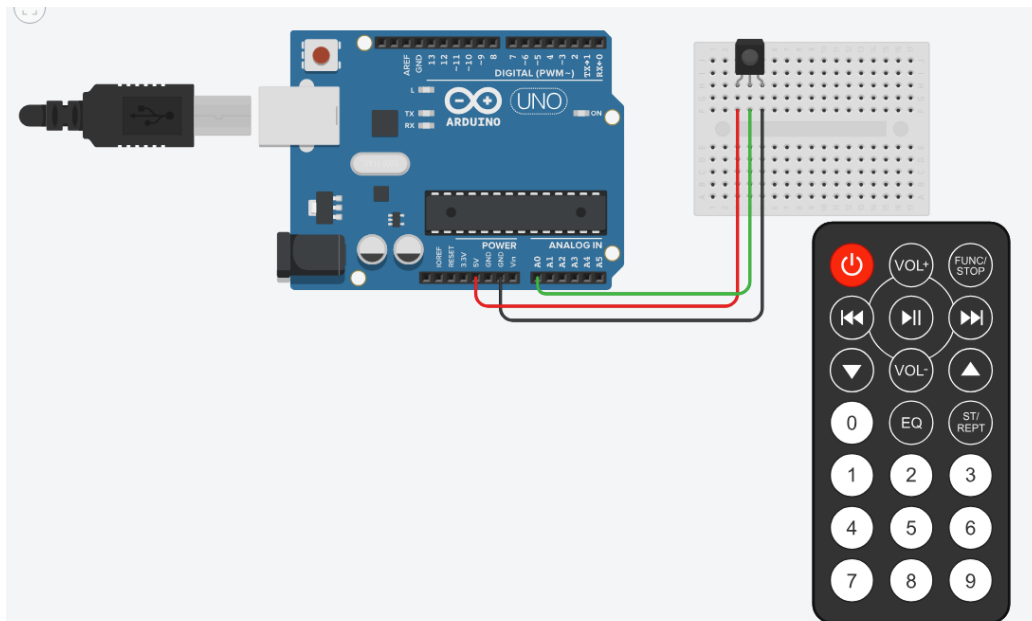

Sensor IR

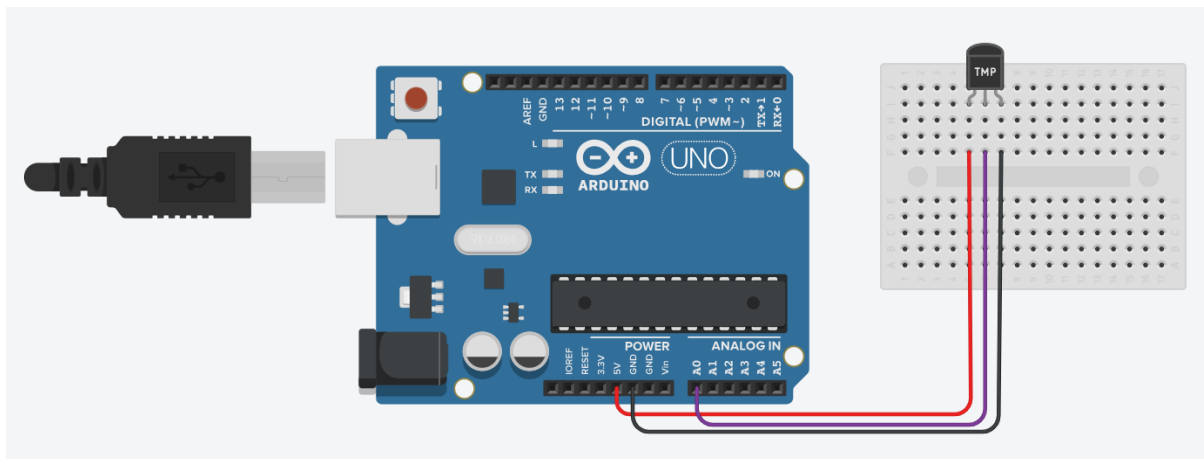

Sensor de Temperatura

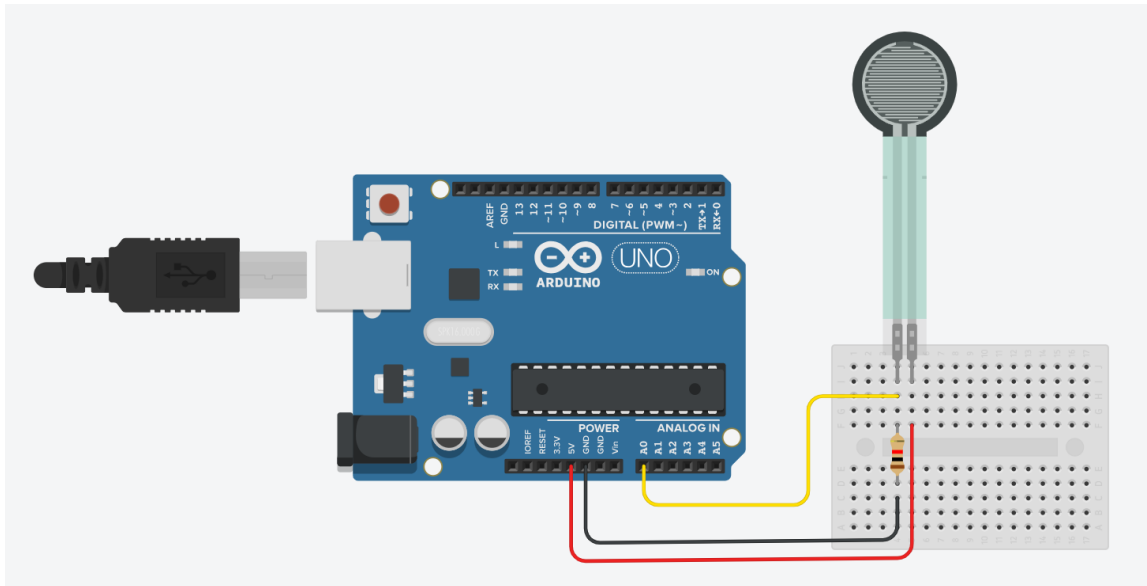

FSR - Sensor de força